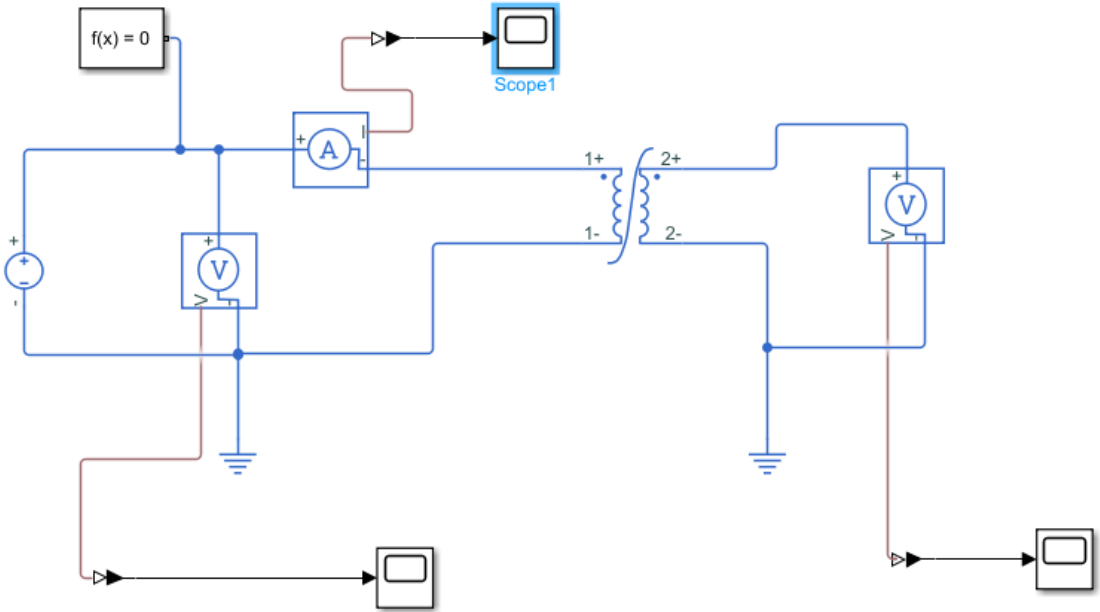


P10 Simulation

Matric: 17143014/1

Test 1




The results are tabled below

V source	V1	I1	V2
220	220	135	440
150	150	91.8	300
125	125	76.2	250
100	100	61.5	200
75	75	45.5	150
50	50	30	100
25	25	11.8	49
10	10	4	20

Calculating K for each pair

V1	V2	K
220	440	0.5
150	300	0.5
125	250	0.5
100	200	0.5
75	150	0.5
50	100	0.5
25	49	0.510204
10	20	0.5

Test 2

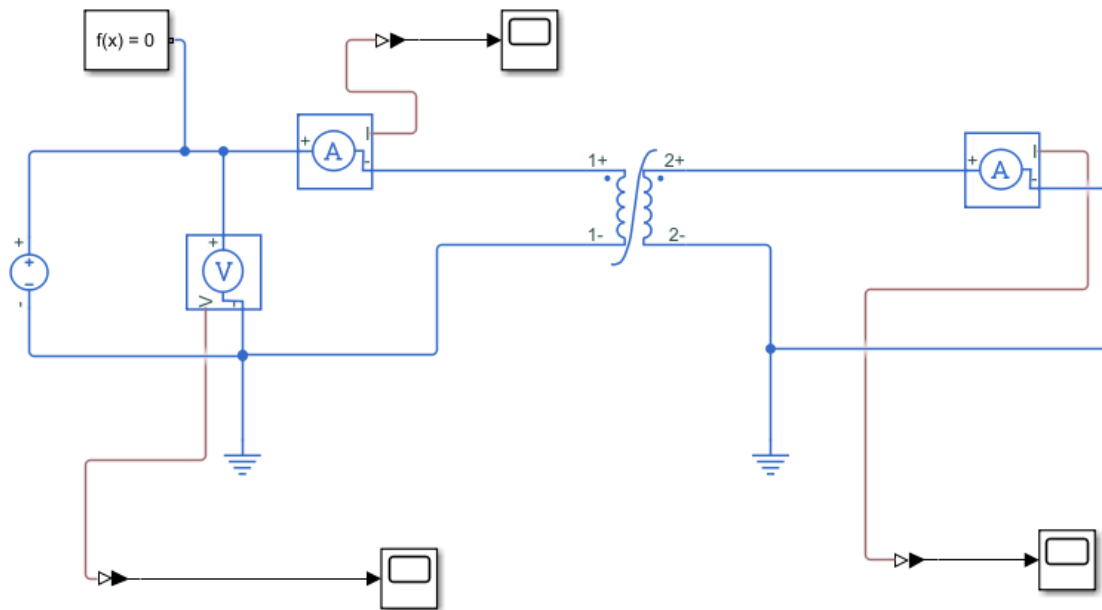


V source	V1	I1	I2
4	4	168.8	84.4
3.5	3.5	147.65	73.8
3	3	126.5	63.25
2.5	2.5	105.5	50.25
2	2	84.4	42.2
1.5	1.5	63.3	31.5
1	1	42.15	21.05
0.5	0.5	21.1	10.55

Calculating k for each pair

I1	I2	K
168.8	84.4	0.5
147.65	73.8	0.499831
126.5	63.25	0.5
105.5	50.25	0.476303
84.4	42.2	0.5
63.3	31.5	0.49763
42.15	21.05	0.499407
21.1	10.55	0.5


Test 3

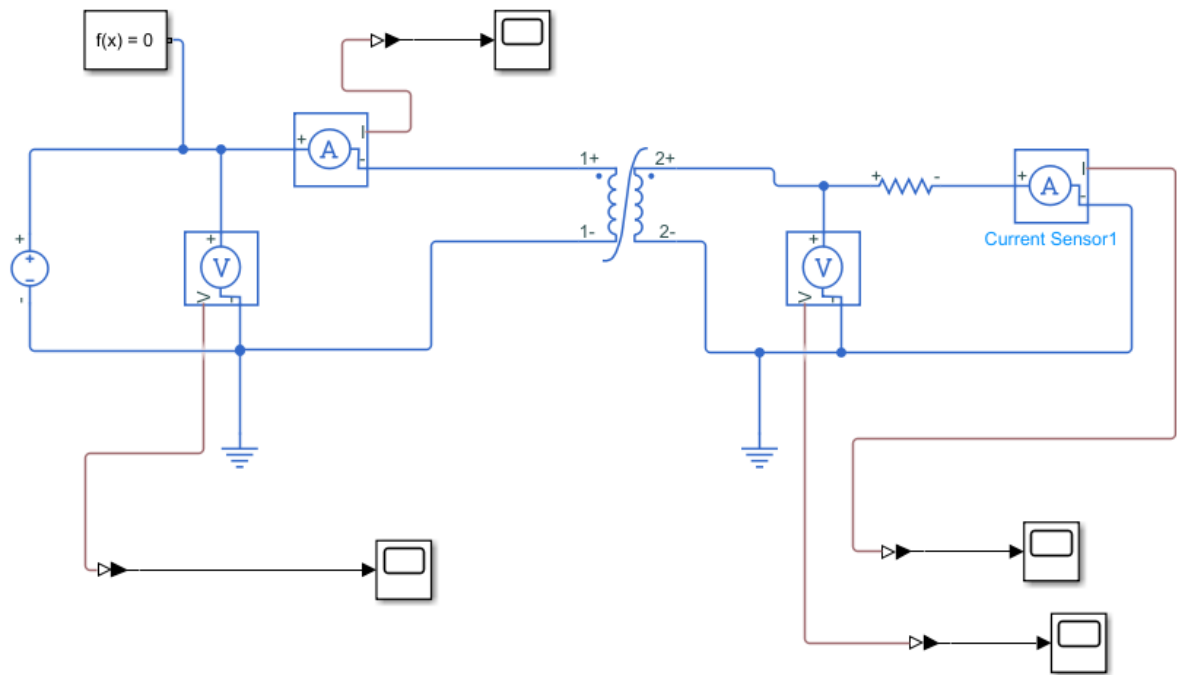


The results at steady state:

When $R = 1 \text{ ohm}$ and $V_1 = 220\text{V}$,

$I_1 = 895 \text{ A}$,

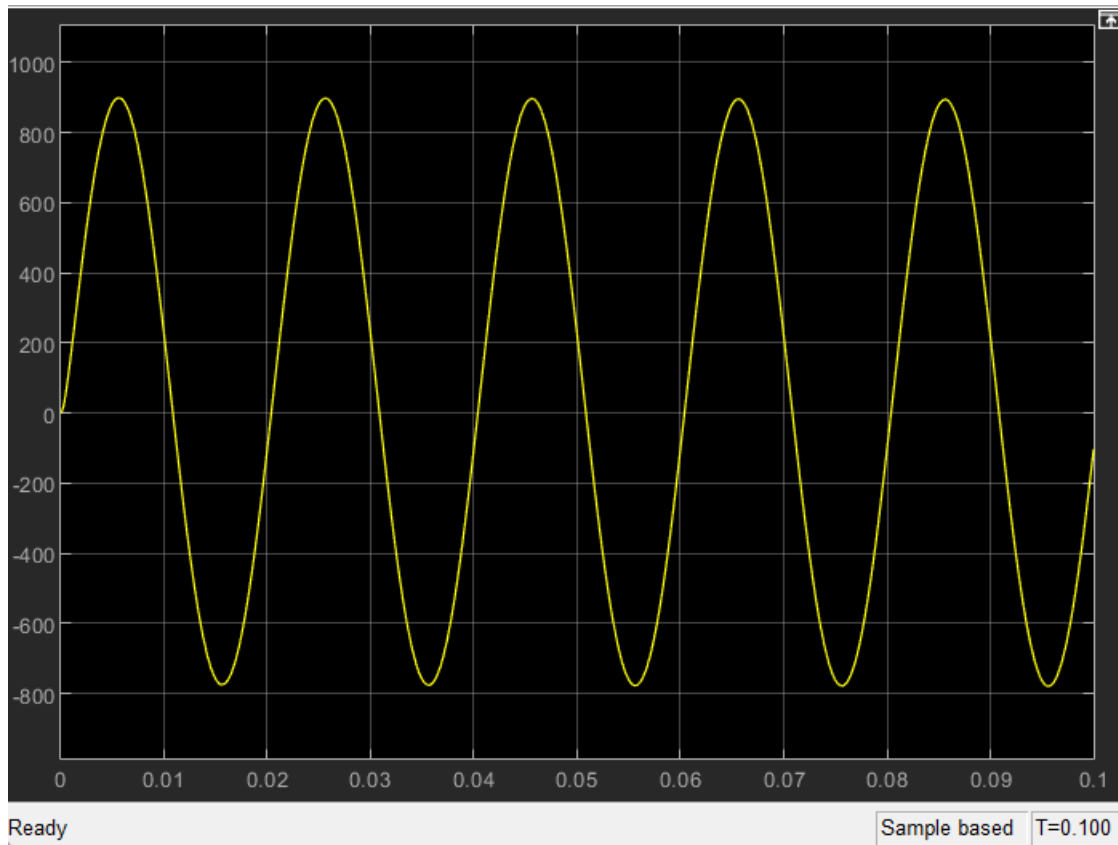


$I_2 = 414.55 \text{ A}$

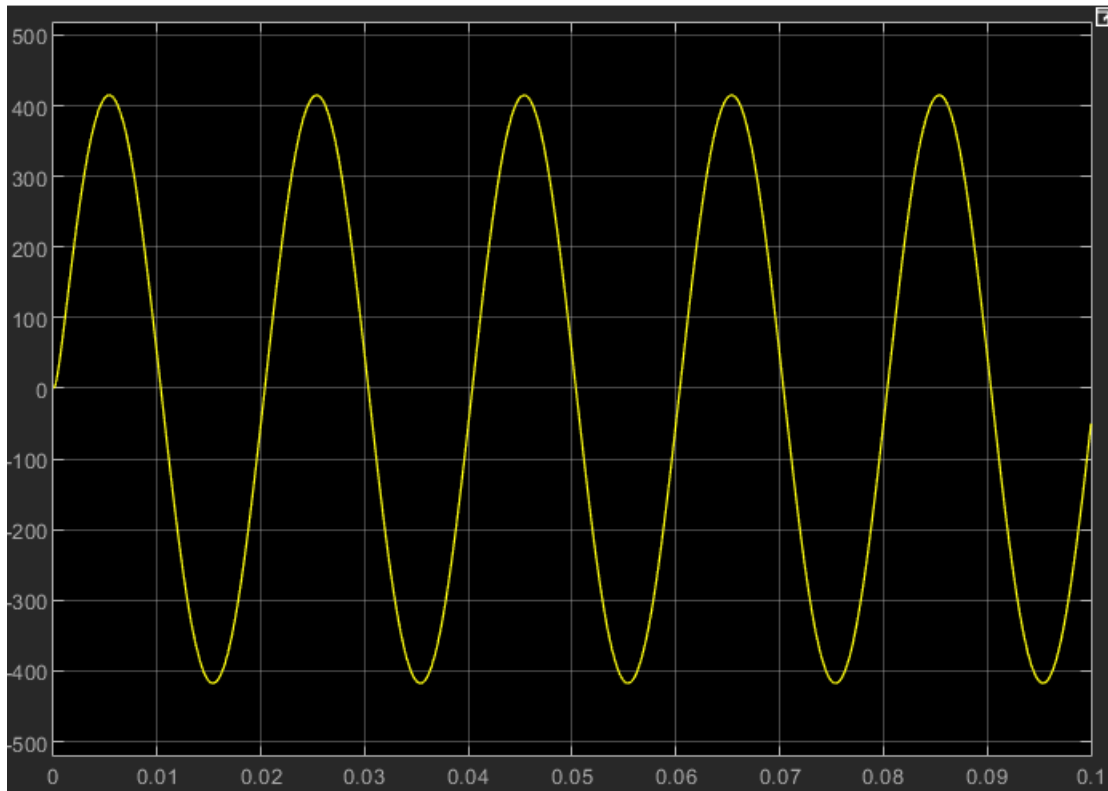

Keeping V1 constant and changing load,

R	I1	I2	V2
1K	133	0.43	434
900	131	0.48	434
700	135.1	0.625	434
500	131.3	0.87	434
150	131.7	2.89	434
50	133.6	8.66	434
1	897	415	415

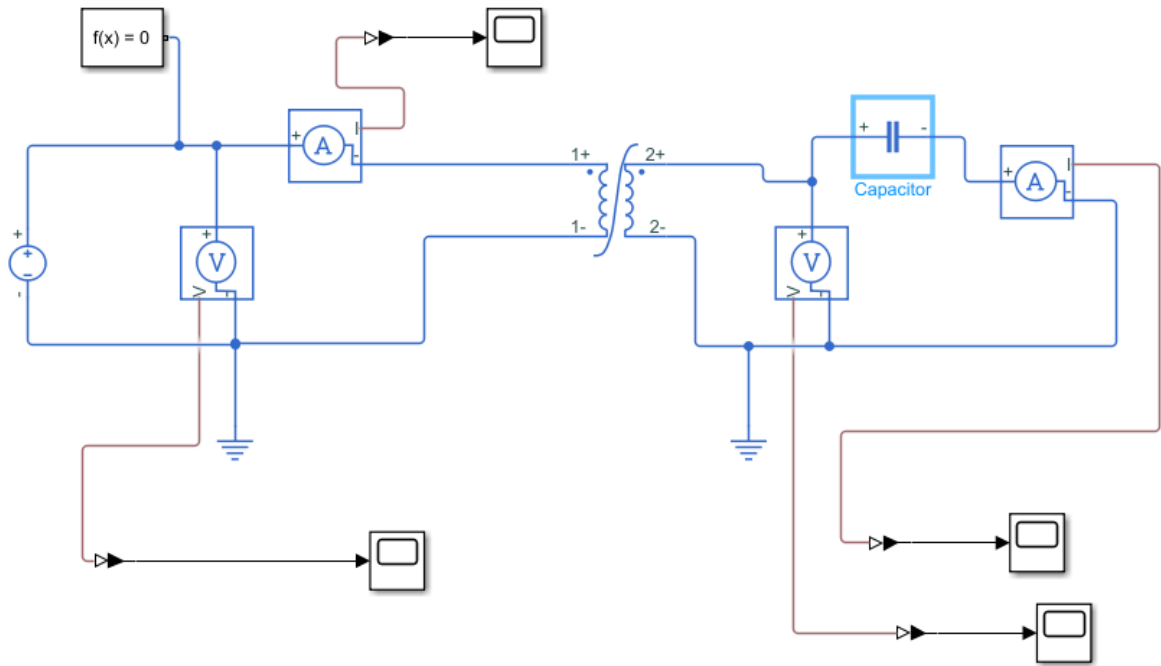

Steady state peak values

$I_1 = 271 \text{ A}$

$I_2 = 144 \text{ A}$

$V_2 = 452.5 \text{ V}$

C	I1	I2	V2
0.008	3121.3	1583	627.37
0.007	2587.8	1312	595.2
0.006	2107.8	1069.7	566.4
0.005	1671.5	850	539.5
0.004	1274	649.5	515.3
0.003	929.5	471.4	489.92
0.002	582.05	297.05	472.4